 


Aula 8 - Finite State Machines

Parte 1: fizemos uma máquina de estado finito que detecta 4 entradas iguais consecutivas. Caso o input w permaneça com o valor 0, ou 1, por 4 ciclos de clock consecutivos, o sinal z é atualizado para 1. Enquanto w permanecer nesse mesmo sinal, z permanecerá ligado. Assim que w mudar de sinal, z será desligado. O seguinte diagrama representa essa FSM.



Quando w permanece ligado durante 4 clocks consecutivos, alcança o estado E, ou permanece desligado durante 4 clocks consecutivos, alcança o estado I, o LED9, representando a saída z , é ligado.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity partel is
    port (
        clk      : in std_logic;    -- KEY0
        reset_n   : in std_logic;    -- SW0
        w         : in std_logic;    -- SW1
        z         : out std_logic;    -- LED 9
        leds      : out std_logic_vector(8 downto 0) -- LEDs 8 a 0
    );
end entity partel;

architecture behavioral of partel is
    signal state : std_logic_vector(8 downto 0);

begin
    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if reset_n = '0' then
                state <= "000000000"; -- reset to state A
            else
                case state is
                    when "000000000" => -- estado A
                        if w = '1' then
                            state <= "000000011"; -- estado B
                        else
                            state <= "000100001"; -- estado F
                        end if;

                    when "000000011" => -- estado B
                        if w = '1' then
                            state <= "000000101"; -- Estado C
                        else
                            state <= "000100001"; -- Estado F
                        end if;

                    when "000000101" => -- estado C
                        if w = '1' then
                            state <= "000001001"; -- D
                        else
                            state <= "000100001"; -- F
                        end if;

                    when "000001001" => -- Estado D
                        if w = '1' then
                            state <= "000010001"; -- E
                        else
                            state <= "000100001"; -- F
                        end if;

                    when "000010001" => -- E
                        if w = '1' then
                            state <= "000010001"; -- E
                        else
                            state <= "000100001"; -- F
                        end if;

                    when "000100001" => -- F
                        if w = '0' then
                            state <= "001000001"; -- G
                        else
                            state <= "000000011"; -- B
                        end if;

                    when "001000001" => -- G
                        if w = '0' then
                            state <= "010000001"; -- H
                        else
                            state <= "000000011"; -- B
                        end if;

                    when "010000001" => -- H
                        if w = '0' then
                            state <= "100000001"; -- I
                        else
                            state <= "000000011"; -- B
                        end if;

                    when "100000001" => -- I
                        if w = '0' then
                            state <= "100000001"; -- I
                        else
                            state <= "000000011"; -- B
                        end if;

                    when others =>
                        state <= "000000000"; -- A
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;

    -- LED 9 acende nos estados E e I
    z <= '1' when (state = "000010001" or state = "100000001") else '0';

    -- Assign state to LEDs
    leds <= state;
end architecture behavioral;

```

Parte 4: implementamos o programa de código morse com uma máquina de estados.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity parte4 is
    Port (
        SW : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); -- Entradas SW2-0 (Seleção de letras de A até H)
        KEY : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- KEY1 (iniciar), KEY0 (reset)
        clk : in STD_LOGIC; -- Clock
        LEDR : out STD_LOGIC -- Saída para o LED (Morse)
    );
end parte4;

architecture Behavioral of parte4 is

    type state_type is (idle, dot, dash, pause); -- Definição dos estados: idle, ponto, traço e pausa
    signal state : state_type := idle;
    signal morse_code : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); -- Vetor de 8 bits para armazenar o código Morse
    signal counter : INTEGER := 0; -- Contador para definir duração dos pontos e traços
    signal tam_cod : INTEGER := 0;
    signal bit_idx : INTEGER := 0; -- Índice para o bit atual no código Morse
    signal vled : STD_LOGIC := '0';
    --signal active : STD_LOGIC := '0'; -- Indica se o encoder está ativo ou não


    --signal debug_state : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

    -- Constantes para definir a duração dos pontos e traços
    constant dot_time : INTEGER := 25000000; -- Meio segundo para ponto (assumindo 50 MHz clock)
    constant dash_time : INTEGER := 75000000; -- 1.5 segundos para traço
    constant pause_time : INTEGER := 25000000; -- Meio segundo de pausa entre cada símbolo

begin
    process(clk)
    begin
        --variable vled : std_logic := 0;
        if KEY(0) = '0' then -- Reset assíncrono
            state <= idle;
            counter <= 0;
            vled <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            case state is
                when idle =>
                    if KEY(1) = '0' then
                        -- Selecionar o código Morse correspondente à letra escolhida
                        case SW is
                            when "000" =>
                                morse_code <= "1000"; -- A: .-
                                tam_cod <= 2;
                            when "001" =>
                                morse_code <= "0111"; -- B: -...
                                tam_cod <= 4;
                            when "010" =>
                                morse_code <= "0101"; -- C: -.
                                tam_cod <= 4;
                            when "011" =>
                                morse_code <= "0110"; -- D: -..
                                tam_cod <= 3;
                            when "100" =>
                                morse_code <= "1000"; -- E: .
                                tam_cod <= 1;
                            when "101" =>
                                morse_code <= "1101"; -- F: -.
                                tam_cod <= 4;
                            when "110" =>
                                morse_code <= "0010"; -- G: --.
                                tam_cod <= 3;
                            when "111" =>
                                morse_code <= "1111"; -- H: ...
                                tam_cod <= 4;
                            when others => morse_code <= "0000";
                        end case;
                        --active <= '1';
                        bit_idx <= 0;
                        state <= pause;
                        counter <= 0;
                    else
                        state <= idle;
                    end if;
                    vled <= '0';
                when dot =>
                    if counter < dot_time then
                        counter <= counter + 1;
                        vled <= '1';
                        state <= dot;
                    else
                        counter <= 0;
                        bit_idx <= bit_idx + 1;
                        state <= pause;
                    end if;
                when dash =>
                    if counter < dash_time then
                        counter <= counter + 1;
                        vled <= '1';
                        state <= dash;
                    else
                        counter <= 0;
                        bit_idx <= bit_idx + 1;
                        state <= pause;
                    end if;
                when pause =>
                    if counter < pause_time then
                        counter <= counter + 1;
                        vled <= '0';
                        state <= pause;
                    else
                        counter <= 0;
                        if bit_idx < tam_cod then
                            if morse_code(3 - bit_idx) = '1' then
                                state <= dot;
                            elsif morse_code(3 - bit_idx) = '0' then
                                state <= dash;
                            end if;
                        else
                            state <= idle;
                            --active <= '0';
                        end if;
                    end if;
                end case;
            end if;
        end process;
        LEDR <= vled;
    end Behavioral;
end

```

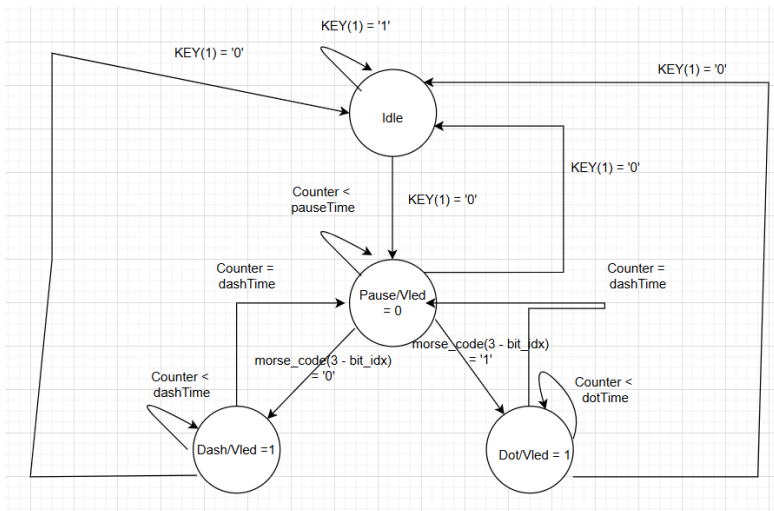O seguinte diagrama representa essa máquina de estados:



O estado idle representa o momento em que o programa espera que o usuário confirme sua entrada em um dos botões da FPGA e o estado de reset. O estado pause representa o intervalo entre a representação de um sinal. Enquanto o contador for menor que pausetime, a máquina permanecerá nesse estado e o LED ficará desligado. Quando o contador alcançar esse valor, após meio segundo, um bit do vetor morse_code é lido, e se for igual a 1, o estado mudará para Dot, mas se for 0, mudará para Dash. Caso o primeiro estado seja selecionado, o LED ficará ligado até que o contador esteja nesse estado, meio segundo, e depois disso o estado volta ao estado de pausa. Se o estado Dash for selecionado, o LED ficará ligado pelo tempo de duração do estado, 1,5 segundo, até que o estado volte para Pause. Em qualquer estado a qualquer momento, apertar o botão de reset muda o estado para idle.